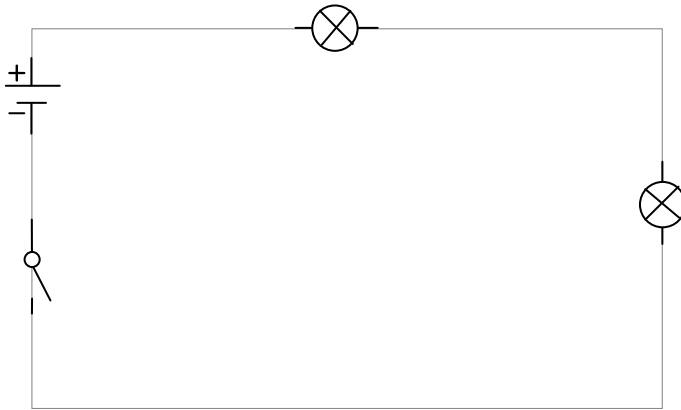


III Reihenschaltung


1. Vervollständige den Lückentext:

In einer Reihenschaltung sind alle Bauteile hintereinander geschaltet. Dreht man in einer Reihenschaltung mit Lampen eine Lampe raus, wird der Stromkreis unterbrochen. Es fließt dann kein Strom mehr. Alle Lampen gehen aus.

2. Vervollständige den Schaltplan zu einer Reihenschaltung.



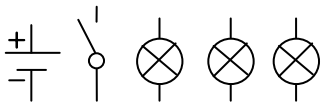3. Zeichne mit den vorgegebenen Bauteilen den Schaltplan einer Reihenschaltung.



Dein Schaltplan:

